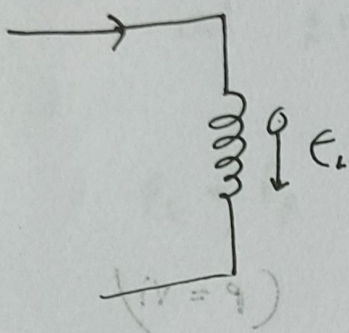


$$\left. \begin{array}{l} 0.2 \text{ A} \rightarrow \downarrow \\ 6.1 \text{ A} \\ 0.0 \text{ A} \end{array} \right\} \frac{\text{in}}{2 \text{ sec}}$$


i decreasing

$$0.2 \rightarrow 0 \text{ A}$$



$$|E_L| = L \frac{di}{dt}$$

RL Circuit

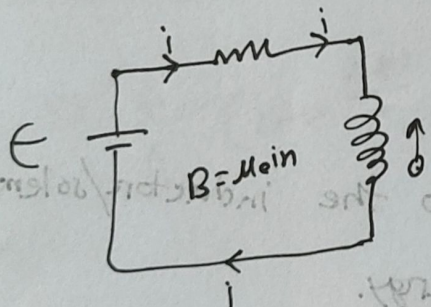

$$E_L = L \frac{di}{dt}$$

inductor/solenoid
 $B = \mu_0 i n$

Applying Kirchhoff's Law,

$$E - iR - L \frac{di}{dt} = 0 \quad \text{--- (i)}$$

$$i(t) = \frac{E}{R} (1 - e^{-Rt/L}) \quad \text{--- (ii)}$$


$$\frac{L}{R} = \tau = \tau_L = \text{Inductive Time constant}$$

$$\left(\mathcal{E} - iR - L \frac{di}{dt} = 0 \right) \times i \quad \text{--- (1)}$$

$$\mathcal{E}i - i^2R - Li \frac{di}{dt} = 0$$

$$\mathcal{E}i = i^2R + Li \frac{di}{dt} \quad \text{--- (2)}$$

$$P_{\mathcal{E}} = P_R + P_B$$

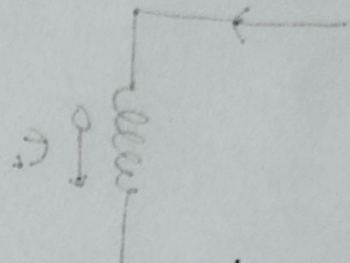

$\mathcal{E}i$ = Power supplied by battery

$$(P = Vi)$$

$$\mathcal{E}i = P_{\mathcal{E}}$$

$$(P = \frac{dV}{dt})$$


$i^2R = P_R$ = Power dissipated thru resistor R as joule heat

$Li \frac{di}{dt} = P_B$ = Power supplied to the inductor/solenoid as magnetic energy.

$$P_{\mathcal{E}} = P_R + P_B$$

$$(ii) \dots \left(\frac{d}{dt} \right) i = \dots$$

Example:

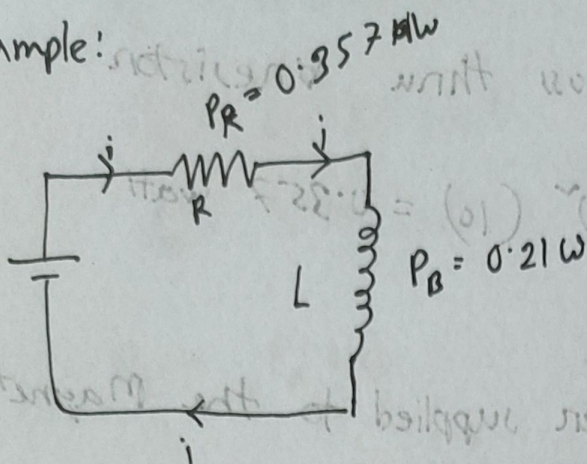

$$\epsilon = 3 \text{ Volt}$$

$$R = 10 \text{ ohm}$$

$$L = 3 \text{ Henry}$$

$$\tau = \frac{L}{R} = \frac{3}{10} = 0.3 \text{ sec}$$

$$\text{at } t = \tau = 0.3 \text{ sec}$$

$$P_e, P_R \text{ \& } P_B?$$

i) $P_e = \text{Power supplied by the battery} = \frac{ib}{tb}$

$$P_e = \epsilon i$$

$$t = \tau = 0.3 \text{ sec}$$

$$i = \frac{\epsilon}{R} \left(1 - e^{-\frac{Rt}{L}} \right) = \frac{3}{10} \left(1 - e^{-\frac{10}{3} \times 0.3} \right)$$

$$= \frac{3}{10} (1 - e^{-1})$$

$$i = 0.19 \text{ Amp}$$

$$P_e = \epsilon i = 3 \times 0.19 = 0.567 \text{ Watt}$$

= Power supplied by the battery.

Seacal-D

Calcium Carbonate (From Coral Source) and Vitamin D₃ (Colecalciferol)

Seacal-DX

Calcium Carbonate (From Coral Source) and Vitamin D₃ (Colecalciferol)

(ii) $P_R = i^2 R = \text{Power loss thru resistor}$

$= (0.19)^2 (10) = 0.357 \text{ watt}$

(iii) $P_B = L i \frac{di}{dt} = \text{Power supplied to the magnetic field in the inductor.}$

$i = 0.19 \text{ A}$

$i = \frac{E}{R} (1 - e^{-\frac{Rt}{L}})$

$\frac{di}{dt} = \frac{E}{R} (0 - e^{-\frac{Rt}{L}} \cdot (-\frac{R}{L}))$

$= \frac{E}{R} (e^{-\frac{Rt}{L}} \cdot \frac{R}{L})$

$\frac{di}{dt} = \frac{E}{L} e^{-\frac{Rt}{L}}$

$= \left(\frac{10}{3} \right) e^{-\frac{10}{3} \cdot 0.2}$

$= e^{-1} = 0.37 \text{ A/sec}$

$P_B = L i \frac{di}{dt} = 3 (0.19) (0.37) = 0.21 \text{ W}$

$$P_E = 0.567 \text{ Watt}$$


$$P_R = 0.357 \text{ Watt}$$

$$P_B = 0.21 \text{ Watt}$$

$$P_E = P_R + P_B$$

$$0.567 = 0.35 + 0.21$$

R-L Circuit

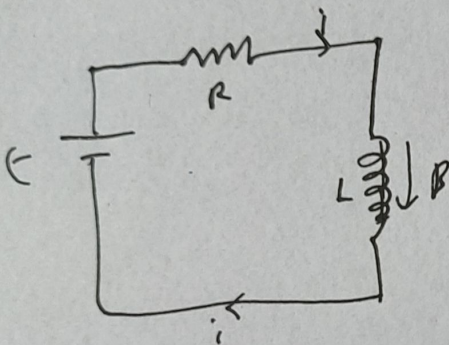

$$P_E = \epsilon i$$

$$P_R = i^2 R$$

$$P_B = Li \frac{di}{dt}$$

U_B = Magnetic energy stored in the inductor

$$U_B = \frac{1}{2} Li^2 = \text{Total energy}$$

$$u_B = \frac{1}{2\mu_0} B^2 = \text{energy density}$$

Seacal-D

Calcium Carbonate (From Coral Source) and Vitamin D₃ (Colecalciferol)

Seacal-DX

Calcium Carbonate (From Coral Source) and Vitamin D₃ (Colecalciferol)

$$U_B = \frac{1}{2} Li^2$$

$$\text{How } 0.22 \cdot 0 = 0$$

$$\text{Volume} = A\lambda = \pi r^2 \lambda$$

$$\text{How } 0.22 \cdot 0 = 0$$

$$\text{Energy} = U_B = \frac{1}{2} Li^2$$


$$\text{How } 15 \cdot 0 = 0$$

$$u_B = \frac{U_B}{\text{Volume}} = \frac{1}{2} \frac{Li^2}{A\lambda} = \frac{1}{2} \frac{B^2}{\mu_0} = 0.22$$

$$15 \cdot 0 + 28 \cdot 0 = 0.22 \cdot 0$$

END

R-L Circuit

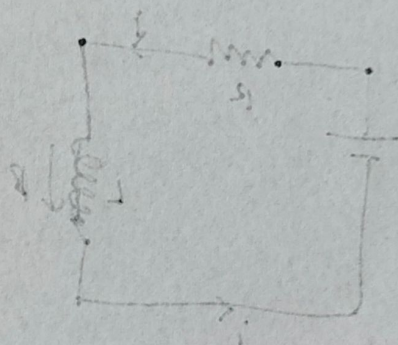

$U_B = \text{Magnetic energy stored in the inductor}$

$$U_B = \frac{1}{2} Li^2 = \text{Total energy}$$

$$U_B = \frac{1}{2} B^2 = \text{Energy density}$$