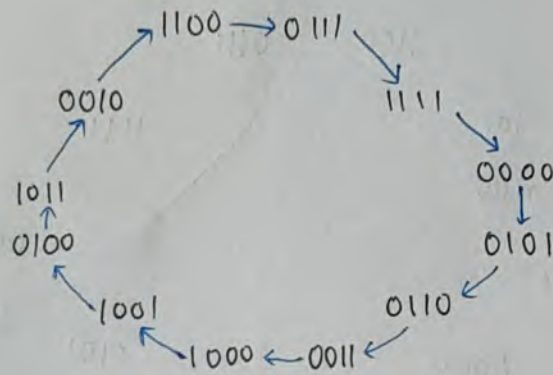


Step-1: State DiagramExcitation Table of J-k Flip Flop:

Q	Q _{next}	J	k
0	0	0	x
0	1	1	x
1	0	x	1
1	1	x	0

Step-283: State Table and Flip Flop transition table:

Present state $Q_3 Q_2 Q_1 Q_0$	Next state $Q_3 Q_2 Q_1 Q_0$	$J_0 \quad K_0$		$J_1 \quad K_1$		$J_2 \quad K_2$		$J_3 \quad K_3$	
1100	0111	1	x	1	x	x	0	x	1
0111	1111	x	0	x	0	x	0	1	x
1111	0000	x	1	x	1	x	1	x	1
0000	0101	1	x	0	x	1	x	0	x
0101	0110	x	1	1	x	x	0	0	x
0110	0011	1	x	x	0	x	1	0	x
0011	1000	x	1	x	1	0	x	1	x
1000	1001	1	x	0	x	0	x	x	0
1001	0100	x	1	0	x	1	x	x	1
0100	1011	1	x	1	x	x	1	1	x
1011	0010	x	1	x	0	0	x	x	1
0010	1100	0	x	x	1	1	x	1	x

Step-4: K-Map

$Q_3 Q_2$ \ $Q_1 Q_0$	00	01	11	10
00	1	0	x	0
01	1	x	x	1
11	1	0	x	0
10	1	x	x	0

$$J_0 = \bar{Q}_1 \bar{Q}_0 + \bar{Q}_3 Q_2$$

$Q_3 Q_2$ \ $Q_1 Q_0$	00	01	11	10
00	x	0	1	x
01	x	1	0	x
11	x	0	1	0
10	x	1	1	0

$$K_0 = \bar{Q}_2 Q_1 Q_0 + Q_3 \bar{Q}_2 Q_0 + Q_3 Q_1 Q_0 + \bar{Q}_3 Q_2 \bar{Q}_1$$

$Q_3 Q_2$ \ $Q_1 Q_0$	00	01	11	10
00	0	0	x	x
01	1	1	x	x
11	1	0	x	0
10	0	0	x	0

$$J_1 = \bar{Q}_3 Q_2 + Q_2 \bar{Q}_1 \bar{Q}_0$$

$Q_3 Q_2$ \ $Q_1 Q_0$	00	01	11	10
00	x	0	1	1
01	x	x	0	0
11	x	0	1	0
10	x	x	0	0

$$K_1 = \bar{Q}_3 \bar{Q}_2 Q_1 + Q_3 Q_2 Q_1 Q_0$$

$Q_3 Q_2$ \ $Q_1 Q_0$	00	01	11	10
00	1	0	0	1
01	x	x	x	x
11	x	0	x	0
10	0	1	0	0

$$J_2 = \bar{Q}_3 \bar{Q}_0 + Q_3 \bar{Q}_2 \bar{Q}_1 Q_0$$

$Q_3 Q_2$ \ $Q_1 Q_0$	00	01	11	10
00	x	0	x	x
01	1	0	0	1
11	0	0	1	0
10	x	x	x	0

$$K_2 = \bar{Q}_3 \bar{Q}_0 + Q_3 Q_1 Q_0$$

$Q_3 Q_2$ \ $Q_1 Q_0$	00	01	11	10
00	0	0	1	1
01	1	0	1	0
11	x	0	x	0
10	x	x	x	0

$Q_3 Q_2$ \ $Q_1 Q_0$	00	01	11	10
00	x	0	x	x
01	x	x	x	x
11	1	0	1	0
10	0	1	1	0

$$J_3 = Q_1 Q_0 + \bar{Q}_3 \bar{Q}_2 Q_1 + Q_2 \bar{Q}_1 \bar{Q}_0$$

$$K_3 = Q_1 Q_0 + Q_3 \bar{Q}_2 Q_0 + Q_2 \bar{Q}_1 \bar{Q}_0$$

Therefore,

Input equations are,

$$J_0 = \bar{Q}_1 \bar{Q}_0 + \bar{Q}_3 Q_2$$

$$K_0 = \bar{Q}_2 Q_1 Q_0 + Q_3 \bar{Q}_2 Q_0 + Q_3 Q_1 Q_0 + \bar{Q}_3 Q_2 \bar{Q}_1$$

$$J_1 = \bar{Q}_3 Q_2 + Q_2 \bar{Q}_1 \bar{Q}_0$$

$$K_1 = \bar{Q}_3 \bar{Q}_2 Q_1 + Q_3 Q_2 Q_1 Q_0$$

$$J_2 = \bar{Q}_3 \bar{Q}_0 + Q_3 \bar{Q}_2 \bar{Q}_1 Q_0$$

$$K_2 = \bar{Q}_3 \bar{Q}_0 + Q_3 Q_1 Q_0$$

$$J_3 = Q_1 Q_0 + \bar{Q}_3 \bar{Q}_2 Q_1 + Q_2 \bar{Q}_1 \bar{Q}_0$$

$$K_3 = Q_1 Q_0 + Q_3 \bar{Q}_2 Q_0 + Q_2 \bar{Q}_1 \bar{Q}_0$$

Step-5: Circuit Diagram